# 電流と回路 プリント(回路の図記号)

日付 _____ 名前 _____

【A】次の説明や記号に当てはまる用語・名前を書きなさい。

(1) 

(2) 

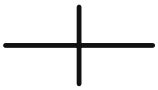
(3) 

(4) 

(5) 


(6) 


(7) 

(8) 

# 電流と回路 解答（回路の図記号）

日付 _____ 名前 _____

**【A】**

(1) 電池（電源）

(2) 電球

(3) 抵抗（電熱線）

(4) スイッチ

(5) 電流計

(6) 電圧計

(7) 導線の接続あり

(8) 導線の接続なし（交わるだけ）